

实验三 加法器、运算器的实现

班级 计科 1808 姓名 张继伟 学号 201808010829

一、实验目的

1. 了解运算器的内部结构。
2. 熟悉并行加法器和串行加法器的工作原理。
3. 分析模型机的功能，设计 ALU 和移位逻辑。

二、实验内容

1. 用 VHDL 语言设计 4 位并行加法器
2. 用 VHDL 语言设计 4 位串行加法器
3. 用 VHDL 语言设计模型机运算器 ALU
4. 用 VHDL 语言设计移位逻辑

三、实验方法

1、实验方法

采用基于 FPGA 进行数字逻辑电路设计的方法。
采用的软件工具是 Quartus II。

2、实验步骤

1、新建，编写源代码。

(1).选择保存项和芯片类型：**【File】-【new project wizard】-【next】**（设置文件路径+设置 project name 为 xor2）-**【next】**（设置文件名 xor2.vhd—在**【add】**）-**【properties】**（type=AHDL）-**【next】**（family=FLEX10K；name=EPF10K10TI144-4）-**【next】-【finish】**

(2).新建：**【file】-【new】**（第二个 AHDL File）-**【OK】**

2、写好源代码，保存文件（xor2.vhd）。

3、编译与调试。确定源代码文件为当前工程文件，点击**【processing】-【start compilation】**进行文件编译，编译成功。

4、波形仿真及验证。新建一个 vector waveform file。按照程序所述插入 a,b,c 三个节点（a、b 为输入节点，c 为输出节点）。（操作为：右击 -**【insert】-【insert node or bus】-【node finder】**（pins=all；**【list】**）-**【>>】-【ok】-【ok】**）。任意设置 a,b 的输入波形...点击保存按钮保存。（操作为：点击 name（如：A）-右击-**【value】-【clock】**（如设置 period=200；offset=0），同理设置 name B（如 120，,60），保存）。然后**【start simulation】**，出 name C 的输出图。

5、时序仿真或功能仿真。

6、查看 RTL Viewer: **【Tools】-【netlist viewer】-【RTL viewer】**。

四、实验过程

4 位并行加法器

1、编译过程

a) 源代码如图（VHDL 设计）

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  entity zjw_bingxingjiafaqi is
4  port (A,B: in std_logic_vector(3 downto 0);
5        Dout: out std_logic_vector(3 downto 0);
6        Dout1:out std_logic);
7  end zjw_bingxingjiafaqi;
8
9  architecture bx of zjw_bingxingjiafaqi is
10 component quanjiaqi_vhdl
11 port (X,Y,Z: in std_logic;
12       S,C: out std_logic);
13 end component;
14 signal D: std_logic_vector(2 downto 0);
15 begin
16   g0: quanjiaqi_vhdl port map(A(0),B(0),'0',Dout(0),D(0));
17   g1: quanjiaqi_vhdl port map(A(1),B(1),D(0),Dout(1),D(1));
18   g2: quanjiaqi_vhdl port map(A(2),B(2),D(1),Dout(2),D(2));
19   g3: quanjiaqi_vhdl port map(A(3),B(3),D(2),Dout(3),Dout1);
20 end bx;

```

```


1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  entity quanjiaqi_vhdl is
4  port (X,Y,Z: in std_logic;
5        S,C: out std_logic);
6  end quanjiaqi_vhdl;
7
8  architecture quanjia of quanjiaqi_vhdl is
9  begin
10   S <= (X xor Y) xor Z;
11   C <= (X and Y) or (Z and (X xor Y));
12 end quanjia;

```

b)编译、调试过程

Type	Message
Warning	Warning: Feature LogicLock is not available with your current license
Warning	Warning: No exact pin location assignment(s) for 13 pins of 13 total pins
Warning	Warning: The Reserve All Unused Pins setting has not been specified, and will default to 'As output driving ground'.

c) RTL 视图

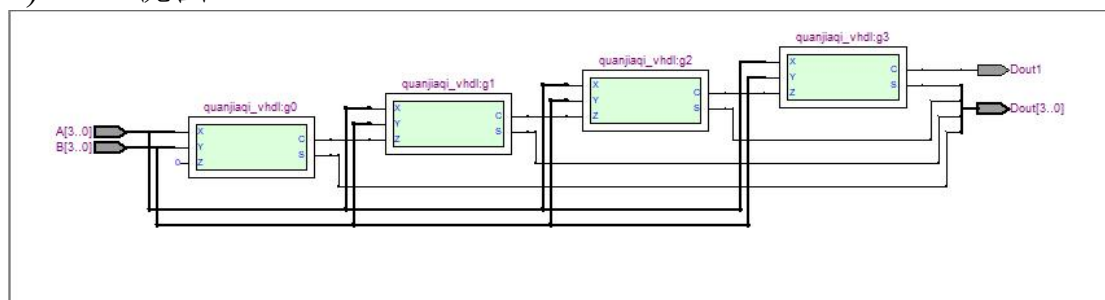

d) 结果分析及结论

X,Y,Z 端口输入 3 个二进制数，相加后最后一位结果通过 S 输出，进位通过 C 输出。

C0 提供输入但是固定输入为 0，其他 4 个全加器分别处理最低位到最高位，每一个全加器输


出一位结果，最后一个全加器额外输出一个进位。

例如输入“0000”和“1111”，输出结果为‘0’和“1111”；

2、波形仿真

a) 波形仿真过程（详见实验步骤）

b) 波形仿真波形图

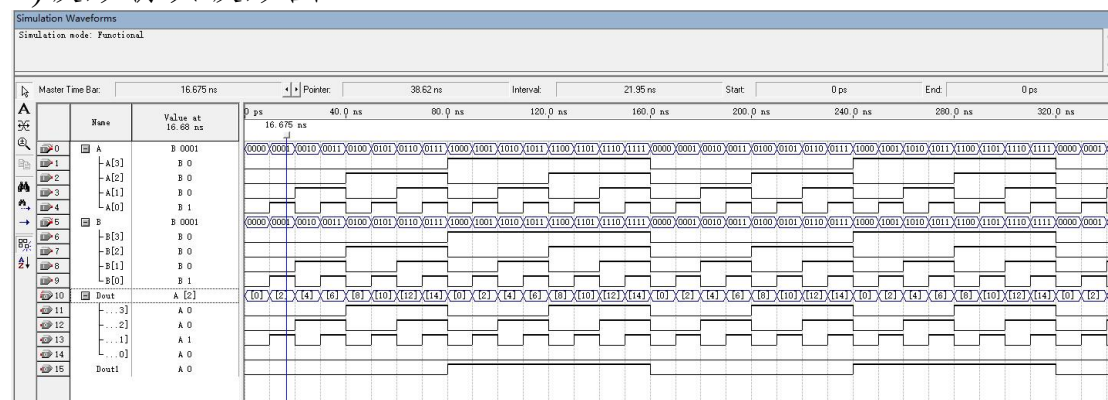

c) 结果分析及结论

以 2ns 为一周期，每周期两个 4 位二进制数相加，得到得 5 位结果（包括最后一位

进位和 4 位结果），均正确

0-1ns: X,Y,Z 输入 000，相加结果为 0，S 输出 0，C 输出 0，正确

1-2ns: X,Y,Z 输入 001，相加结果为 1，S 输出 1，C 输出 0，正确

2-3ns: X,Y,Z 输入 010，相加结果为 1，S 输出 1，C 输出 0，正确

3-4ns: X,Y,Z 输入 011，相加结果为 10，S 输出 0，C 输出 1，正确

4-5ns: X,Y,Z 输入 100，相加结果为 1，S 输出 1，C 输出 0，正确

5-6ns: X,Y,Z 输入 101，相加结果为 10，S 输出 0，C 输出 1，正确

6-7ns: X,Y,Z 输入 110，相加结果为 10，S 输出 0，C 输出 1，正确

7-6ns: X,Y,Z 输入 111，相加结果为 11，S 输出 1，C 输出 1，正确

3、时序仿真

a) 时序仿真过程

做好上述步骤后，编译【classic timing analysis】-在 compilation report 中选择【timing analysis】-【tpd】（引脚到引脚的延时）

b) 时序仿真图

Registered Performance			tpd	tsu	tco	th	Custom Delays
	Slack	Required P2P Time	Actual P2P Time	From	To		
1	N/A	None	11.975 ns	A[1]	Dout1		
2	N/A	None	11.534 ns	B[0]	Dout1		
3	N/A	None	11.138 ns	A[0]	Dout1		
4	N/A	None	10.905 ns	B[2]	Dout1		
5	N/A	None	10.890 ns	A[2]	Dout1		
6	N/A	None	10.722 ns	B[0]	Dout[0]		
7	N/A	None	10.572 ns	A[1]	Dout[2]		
8	N/A	None	10.529 ns	B[1]	Dout1		
9	N/A	None	10.331 ns	A[0]	Dout[0]		
10	N/A	None	10.131 ns	B[0]	Dout[2]		
11	N/A	None	10.063 ns	A[1]	Dout[3]		
12	N/A	None	9.955 ns	B[3]	Dout1		
13	N/A	None	9.888 ns	A[3]	Dout1		
14	N/A	None	9.735 ns	A[0]	Dout[2]		
15	N/A	None	9.622 ns	B[0]	Dout[3]		
16	N/A	None	9.509 ns	B[2]	Dout[2]		
17	N/A	None	9.489 ns	A[2]	Dout[2]		
18	N/A	None	9.377 ns	A[1]	Dout[1]		
19	N/A	None	9.226 ns	A[0]	Dout[3]		
20	N/A	None	9.126 ns	B[1]	Dout[2]		
21	N/A	None	8.993 ns	B[2]	Dout[3]		
22	N/A	None	8.978 ns	A[2]	Dout[3]		
23	N/A	None	8.941 ns	B[0]	Dout[1]		
24	N/A	None	8.617 ns	B[1]	Dout[3]		
25	N/A	None	8.550 ns	A[0]	Dout[1]		
26	N/A	None	8.044 ns	B[3]	Dout[3]		
27	N/A	None	7.974 ns	A[3]	Dout[3]		
28	N/A	None	7.932 ns	B[1]	Dout[1]		

b) 结果分析及结论

0-1ns: X,Y,Z 输入 000, 相加结果为 0, S 输出 0, C 输出 0, 正确
 1-2ns: X,Y,Z 输入 001, 相加结果为 1, S 输出 1, C 输出 0, 正确
 2-3ns: X,Y,Z 输入 010, 相加结果为 1, S 输出 1, C 输出 0, 正确
 3-4ns: X,Y,Z 输入 011, 相加结果为 10, S 输出 0, C 输出 1, 正确
 4-5ns: X,Y,Z 输入 100, 相加结果为 1, S 输出 1, C 输出 0, 正确
 5-6ns: X,Y,Z 输入 101, 相加结果为 10, S 输出 0, C 输出 1, 正确
 6-7ns: X,Y,Z 输入 110, 相加结果为 10, S 输出 0, C 输出 1, 正确
 7-6ns: X,Y,Z 输入 111, 相加结果为 11, S 输出 1, C 输出 1, 正确

4 位串行加法器

1, 编译过程

a) 源代码如图 (VHDL 设计)

```


1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  entity zjw_chuanxingjiafaqi is
4  port (F,E: in std_logic_vector(3 downto 0);
5        M4: out std_logic_vector(3 downto 0));
6  end zjw_chuanxingjiafaqi;
7  architecture bre of zjw_chuanxingjiafaqi is
8  component quanjiaqi_vhdl
9  port (X,Y,Z: in std_logic;
10       S,C: out std_logic);
11 end component;
12 component yiwei_vhdl
13 port (A: in std_logic_vector(3 downto 0);
14       C: in std_logic;
15       B: out std_logic_vector(3 downto 0));
16 end component;
17 signal D: std_logic_vector(3 downto 0);
18 signal N: std_logic_vector(3 downto 0);
19 signal M0: std_logic_vector(3 downto 0);
20 signal M1: std_logic_vector(3 downto 0);
21 signal M2: std_logic_vector(3 downto 0);
22 signal M3: std_logic_vector(3 downto 0);
23 signal N0: std_logic_vector(3 downto 0);
24 signal N1: std_logic_vector(3 downto 0);
25 signal N2: std_logic_vector(3 downto 0);
26 signal N3: std_logic_vector(3 downto 0);
27 signal Dout: std_logic_vector(3 downto 0);
28 begin
29     M0 <= F;
30     N0 <= E;
31     g0: quanjiaqi_vhdl port map(M0(0),N0(0),'0',Dout(0),D(0));
32     M1 <= Dout(0) & M0(3 downto 1);
33     N1 <= Dout(0) & N0(3 downto 1);
34
35     g1: quanjiaqi_vhdl port map(M1(0),N1(0),D(0),Dout(1),D(1));
36     M2 <= Dout(1) & M1(3 downto 1);
37     N2 <= Dout(1) & N1(3 downto 1);
38
39     g2: quanjiaqi_vhdl port map(M2(0),N2(0),D(1),Dout(2),D(2));
40     M3 <= Dout(2) & M2(3 downto 1);
41     N3 <= Dout(2) & N2(3 downto 1);
42
43     g3: quanjiaqi_vhdl port map(M3(0),N3(0),D(2),Dout(3),D(3));
44     M4 <= Dout(3) & M3(3 downto 1);
45
46 end ;

```

b) 编译、调试过程

Type	Message
Warning	Warning: Feature LogicLock is not available with your current license
Warning	Warning: No exact pin location assignment(s) for 12 pins of 12 total pins
Warning	Warning: The Reserve All Unused Pins setting has not been specified, and will default to 'As output driving ground'.

c) RTL 视图

 

结果分析及结论

为了不出现未定义的情况，先进行一次重置，Reset 在一开始设 0，将所有的触发器触发成

复位。然后连续 12 个时钟信号周期，同时 Shift 始终输入 1，保证时钟信号有效。

在前 4 个周期的上升沿，依次从低到高输入 4 位二进制数，一位每周期存入 B 寄存器中；

在第 5 到第 8 个周期的上升沿，B 寄存器的 4 位二进制数从低位到高位，一位每周期，通过

全加器与 '0' 相加后，原值存入到 A 寄存器中，同时从低到高输入新的 4 位二进制数，一位每

周期存入 B 寄存器中；

在第 9 到第 12 个周期的上升沿，每一个周期将 B 寄存器的一位二进制数输出，与 A 寄存器

的一位二进制数以及进位结果（第一次为 0）相加，将不包括进位的结果重新存入 A 寄存器

中，进位结果在下个周期与 A、B 寄存器输出的二进制数相加。


第 12 个周期的结果就是两个 4 位二进制数除去最高位进位的相加结果。

为了方便调试和观察结果，我们对两个寄存器的 4 个触发器保存的值进行输出，输出端口为 Q【3..0】和 Q【3..0】。

2.波形仿真

a) 波形仿真过程（详见实验步骤）

b) 波形仿真波形图

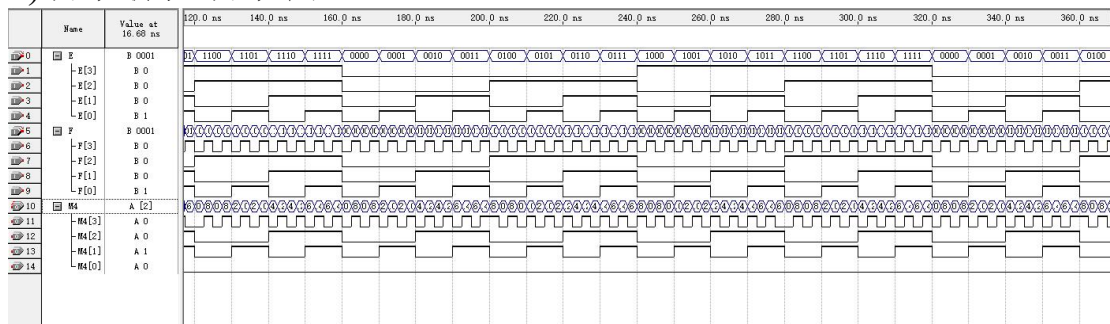

c) 结果分析及结论

Shift 始终设置为 1，保证时钟信号有效

一开始 Reset 设置为 0，对整个加法器进行重置。

在时钟信号的第一个周期，SI 输入为 0，B 寄存器在上升沿保存该值，Q 结果为“0000”，O 不变，为“0000”；在时钟信号的第二个周期，SI 输入为 1，B 寄存器在上升沿保存该值，Q 结果为“1000”，O 不变，为“0000”；

在时钟信号的第三个周期，SI 输入为 0，B 寄存器在上升沿保存该值，Q 结果为“0100”，O 不变，为“0000”；

在时钟信号的第四个周期，SI 输入为 1，B 寄存器在上升沿保存该值，Q 结果为“1010”，O 不变，为“0000”；

在时钟信号的第五个周期，SI 输入为 1，B 寄存器在上升沿保存该值，Q 结果为“1101”，B 的输出一位在 A 的输出一位与全加器相加后，保存到 O 的最高位，O 变为“0000”；

在时钟信号的第六个周期，SI 输入为 1，B 寄存器在上升沿保存该值，Q 结果为“1110”，B 的输出一位在 A 的输出一位与全加器相加后，保存到 O 的最高位，O 变为“1000”；

在时钟信号的第七个周期，SI 输入为 0，B 寄存器在上升沿保存该值，Q 结果为“0111”，B 的输出一位在 A 的输出一位与全加器相加后，保存到 O 的最高位，O 变为“0100”；

在时钟信号的第八个周期，SI 输入为 0，B 寄存器在上升沿保存该值，Q 结果为“0011”，B 的输出一位在 A 的输出一位与全加器相加后，保存到 O 的最高位，O 变为“1010”；

在时钟信号的第九个周期，SI 输入为 0，B 寄存器在上升沿保存该值，Q 结果为“0001”，B 的输出一位在与全加器相加后，保存到 O 的最高位，O 变为“1101”；

在时钟信号的第十个周期，SI 输入为 0，B 寄存器在上升沿保存该值，Q 结果为“0000”，B 的输出一位在与全加器相加后，保存到 O 的最高位，O 变为“0110”；

在时钟信号的第十一个周期，SI 输入为 0，B 寄存器在上升沿保存该值，Q 结果为“0000”，B 的输出一位在与全加器相加后，保存到 O 的最高位，O 变为“1011”；

在时钟信号的第十二个周期，SI 输入为 0，B 寄存器在上升沿保存该值，Q 结果为“0000”，B 的输出一位在与全加器相加后，保存到 O 的最高位，O 变为“1101”；

以上结果符合预期，正确

3.时序仿真

d) 时序仿真过程

做好上述步骤后，编译【classic timing analysis】-在 compilation report 中选择【timing analysis】-【tpd】（引脚到引脚的延时）

b) 时序仿真图

Registered Performance			tpd	tsu	tco	th	Custom Delays
	Slack	Required P2P Time	Actual P2P Time	From	To		
1	N/A	None	10.737 ns	E[1]	M4[3]		
2	N/A	None	10.162 ns	F[1]	M4[3]		
3	N/A	None	9.977 ns	E[1]	M4[2]		
4	N/A	None	9.632 ns	E[1]	M4[1]		
5	N/A	None	9.520 ns	E[0]	M4[3]		
6	N/A	None	9.402 ns	F[1]	M4[2]		
7	N/A	None	9.242 ns	F[0]	M4[3]		
8	N/A	None	9.191 ns	F[2]	M4[3]		
9	N/A	None	9.056 ns	F[1]	M4[1]		
10	N/A	None	8.760 ns	E[0]	M4[2]		
11	N/A	None	8.663 ns	E[2]	M4[3]		
12	N/A	None	8.615 ns	F[3]	M4[3]		
13	N/A	None	8.532 ns	E[3]	M4[3]		
14	N/A	None	8.482 ns	F[0]	M4[2]		
15	N/A	None	8.430 ns	F[2]	M4[2]		
16	N/A	None	8.416 ns	E[0]	M4[1]		
17	N/A	None	8.212 ns	E[0]	M4[0]		
18	N/A	None	8.138 ns	F[0]	M4[1]		
19	N/A	None	7.934 ns	F[0]	M4[0]		
20	N/A	None	7.903 ns	E[2]	M4[2]		

e) 结果分析及结论

时序仿真不仅反应出输出和输入的逻辑关系，同时还计算了时间的延时信息，是与实际系统更接近的一种仿真结果。不过，要注意的是，这个时间延时是仿真软件“估算”出来的。

模型机运算器 ALU

1.编译过程

a) 源代码如图 (VHDL 设计)


```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.std_logic_unsigned.all;
4  entity zjw_ALU is
5  port(R1, R2: in std_logic_vector(7 downto 0);
6       S: in std_logic_vector(3 downto 0);
7       M: in std_logic;
8       C, Z: out std_logic;
9       Rlout: out std_logic_vector(7 downto 0));
10 end zjw_ALU;
11
12 architecture bev of zjw_ALU is
13 signal instruct: std_logic_vector(3 downto 0);
14 signal sum: std_logic_vector(8 downto 0);
15 signal d: std_logic;
16 begin
17   instruct <= S;
18   C <= sum(8);
19   Z <= '1' when sum="00000000" else '0';
20   process(instruct,M)
21   begin
22     if M='1' then
23       if instruct = "1001" then
24         sum <= ('0' & R1) + ('0' & R2);
25         Rlout <= sum(7 downto 0);
26       elsif instruct = "0110" then
27         sum <= ('0' & R1) - ('0' & R2);
28         Rlout <= sum(7 downto 0);
29       elsif instruct = "1010" or instruct = "0100" then
30         Rlout <= R1;
31       elsif instruct = "1111" then
32         Rlout <= R2;
33       else
34         Rlout <= "ZZZZZZZZ";
35       end if;
36     else
37       if instruct = "1011" then
38         Rlout <= R1 or R2;
39       elsif instruct = "0101" then
40         Rlout <= not R1;
41       else
42         Rlout <= "ZZZZZZZZ";
43       end if;
44     end if;
45   end process;
46 end;
```

b)编译、调试过程

Type	Message
Warning (10492):	VHDL Process Statement warning at zjw_ALU.vhd(24): signal "R1" is read inside the Process Statement but isn't in the Process Statement's sensitivity list
Warning (10492):	VHDL Process Statement warning at zjw_ALU.vhd(24): signal "R2" is read inside the Process Statement but isn't in the Process Statement's sensitivity list
Warning (10492):	VHDL Process Statement warning at zjw_ALU.vhd(25): signal "sum" is read inside the Process Statement but isn't in the Process Statement's sensitivity list
Warning (10492):	VHDL Process Statement warning at zjw_ALU.vhd(27): signal "R1" is read inside the Process Statement but isn't in the Process Statement's sensitivity list
Warning (10492):	VHDL Process Statement warning at zjw_ALU.vhd(27): signal "R2" is read inside the Process Statement but isn't in the Process Statement's sensitivity list
Warning (10492):	VHDL Process Statement warning at zjw_ALU.vhd(28): signal "sum" is read inside the Process Statement but isn't in the Process Statement's sensitivity list
Warning (10492):	VHDL Process Statement warning at zjw_ALU.vhd(30): signal "R1" is read inside the Process Statement but isn't in the Process Statement's sensitivity list
Warning (10492):	VHDL Process Statement warning at zjw_ALU.vhd(32): signal "R2" is read inside the Process Statement but isn't in the Process Statement's sensitivity list
Warning (10492):	VHDL Process Statement warning at zjw_ALU.vhd(38): signal "R1" is read inside the Process Statement but isn't in the Process Statement's sensitivity list
Warning (10492):	VHDL Process Statement warning at zjw_ALU.vhd(38): signal "R2" is read inside the Process Statement but isn't in the Process Statement's sensitivity list
Warning (10492):	VHDL Process Statement warning at zjw_ALU.vhd(40): signal "R1" is read inside the Process Statement but isn't in the Process Statement's sensitivity list
Warning (10631):	VHDL Process Statement warning at zjw_ALU.vhd(20): inferring latch(es) for signal or variable "sum", which holds its previous value in one or more paths through the process
Warning:	Feature LogicLock is not available with your current license
Warning:	No exact pin location assignment(s) for 31 pins of 31 total pins
Warning:	The Reserve All Unused Pins setting has not been specified, and will default to 'As output driving ground'.
Warning:	Timing Analysis is analyzing one or more combinational loops as latches
Warning:	Found pins functioning as undefined clocks and/or memory enables
Warning:	Found 3 node(s) in clock paths which may be acting as ripple and/or gated clocks -- node(s) analyzed as buffer(s) resulting in clock skew

c) RTL 视图

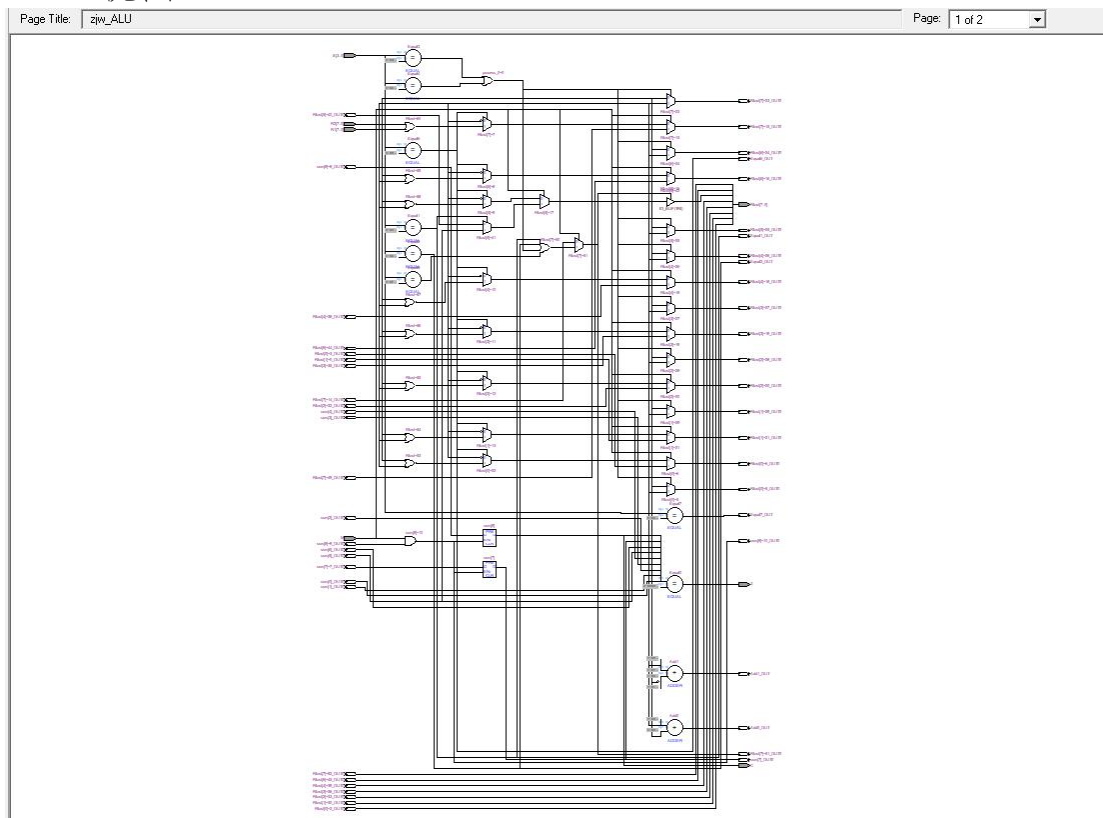

d) 结果分析及结论

当前四位为“1001”时，将后四位中的前两位与后两位相加，保存到 R1 中，输出；

当前四位为“0110”时，将后四位中的前两位与后两位相减，保存到 R1 中，输出；

当前四位为“1011”时，将后四位中的前两位与后两位做或运算，保存到 R1 中，输出；

当前四位为“0101”时，将后四位中的前两位做非运算，保存到 R1 中，输出；


当前四位为“1010”，最后两位是“00”时，将后四位中的前两位做循环右移计算，保存到 R1 中，输出；

当前四位为“1001”时，最后两位是“11”时，将后四位中的前两位做循环左移计算，保存到 R1 中，输出；

2. 波形仿真

a) 波形仿真过程（详见实验步骤）

b) 波形仿真波形图

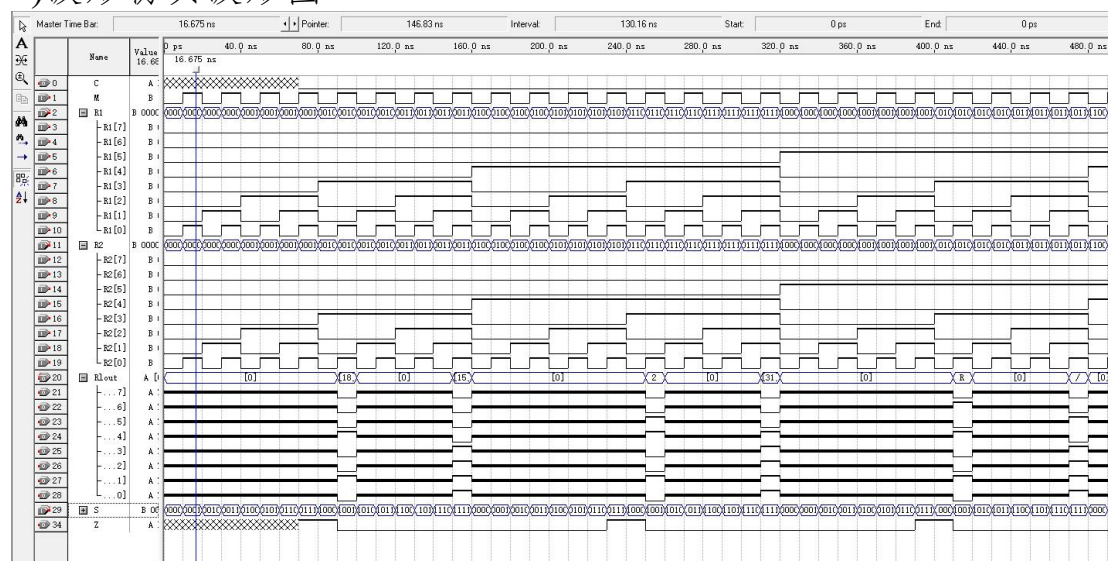

c) 结果分析及结论

定制 8-1 多路复用器，本质上还是 8-1 多路复用器，只是得到方式是通过改变类属参量得到的，接收多个输入信号，按每个输入信号可恢复方式合成单个输出信号。

3,时序仿真

f) 时序仿真过程

做好上述步骤后，编译【classic timing analysis】-在 compilation report 中选择【timing analysis】-【tpd】（引脚到引脚的延时）

b) 时序仿真图

Registered Performance		tpd	tsu	tco	th	Custom Delays	
	Slack	Required P2P Time	Actual P2P Time	From	To		
1	N/A	None	24.054 ns	S[2]	Rlout[7]		
2	N/A	None	23.918 ns	S[2]	Rlout[3]		
3	N/A	None	23.897 ns	S[2]	Rlout[0]		
4	N/A	None	23.788 ns	S[0]	Rlout[7]		
5	N/A	None	23.652 ns	S[0]	Rlout[3]		
6	N/A	None	23.631 ns	S[0]	Rlout[0]		
7	N/A	None	23.629 ns	S[1]	Rlout[7]		
8	N/A	None	23.605 ns	S[2]	Rlout[2]		
9	N/A	None	23.493 ns	S[1]	Rlout[3]		
10	N/A	None	23.472 ns	S[1]	Rlout[0]		
11	N/A	None	23.339 ns	S[0]	Rlout[2]		
12	N/A	None	23.304 ns	S[2]	Rlout[4]		
13	N/A	None	23.300 ns	S[3]	Rlout[7]		
14	N/A	None	23.180 ns	S[1]	Rlout[2]		
15	N/A	None	23.164 ns	S[3]	Rlout[3]		
16	N/A	None	23.156 ns	S[2]	Rlout[1]		
17	N/A	None	23.143 ns	S[3]	Rlout[0]		
18	N/A	None	23.038 ns	S[0]	Rlout[4]		
19	N/A	None	23.028 ns	S[2]	Rlout[5]		
20	N/A	None	23.011 ns	S[2]	Rlout[6]		
21	N/A	None	22.890 ns	S[0]	Rlout[1]		
22	N/A	None	22.879 ns	S[1]	Rlout[4]		
23	N/A	None	22.851 ns	S[3]	Rlout[2]		
24	N/A	None	22.762 ns	S[0]	Rlout[5]		
25	N/A	None	22.745 ns	S[0]	Rlout[6]		
26	N/A	None	22.731 ns	S[1]	Rlout[1]		
27	N/A	None	22.603 ns	S[1]	Rlout[5]		
28	N/A	None	22.586 ns	S[1]	Rlout[6]		
29	N/A	None	22.550 ns	S[3]	Rlout[4]		
30	N/A	None	22.402 ns	S[3]	Rlout[1]		
31	N/A	None	22.274 ns	S[3]	Rlout[5]		
32	N/A	None	22.257 ns	S[3]	Rlout[6]		
33	N/A	None	20.723 ns	M	Rlout[7]		
34	N/A	None	20.574 ns	M	Rlout[0]		
35	N/A	None	20.381 ns	M	Rlout[3]		
36	N/A	None	20.068 ns	M	Rlout[2]		
37	N/A	None	19.783 ns	M	Rlout[4]		
38	N/A	None	19.619 ns	M	Rlout[1]		

g) 结果分析及结论

当前四位为“1001”时，将后四位中的前两位与后两位相加，保存到 R1 中，输出；

当前四位为“0110”时，将后四位中的前两位与后两位相减，保存到 R1 中，输出；

当前四位为“1011”时，将后四位中的前两位与后两位做或运算，保存到 R1 中，输出；

当前四位为“0101”时，将后四位中的前两位做非运算，保存到 R1 中，输出；

当前四位为“1010”，最后两位是“00”时，将后四位中的前两位做循环右移计算，保

存到 R1 中，输出；

当前四位为“1001”时，最后两位是“11”时，将后四位中的前两位做循环左移计算，

保存到 R1 中，输出；

仿真中结果均符合预期，正确

移位逻辑

1.编译过程

a) 源代码如图 (VHDL 设计)


```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.std_logic_unsigned.all;
4
5  entity zjw_yiweiluoji is
6  port(F,FRL,FRR: in std_logic;
7        data_in: in std_logic_vector(7 downto 0);
8        FZ,FC: out std_logic;
9        data_out: out std_logic_vector(7 downto 0));
10 end zjw_yiweiluoji;
11
12 architecture behave of zjw_yiweiluoji is
13   signal d: std_logic_vector(7 downto 0);
14 begin
15   data_out<=d;
16   process(F,FRL,FRR,data_in)
17   begin
18     if F='1' then
19       d <=data_in;
20       FC <= '0';
21       FZ <= '0';
22     elsif FRL='1' then
23       d <=data_in(6 downto 0)&data_in(7);
24       FC <= data_in(7);
25       if d="00000000" then
26         FZ <= '1';
27       else
28         FZ <= '0';
29       end if;
30     elsif FRR='1' then
31       d <=data_in(0) & data_in(7 downto 1);
32       FC <= data_in(0);
33       if d="00000000" then
34         FZ <= '1';
35       else
36         FZ <= '0';
37       end if;
38     else
39       d <="ZZZZZZZZ";
40       FC <= '0';
41       FZ <= '0';
42     end if;
43   end process;
44 end;
```

b)编译、调试过程

Type	Message
Warning (10492): VHDL Process Statement warning at zjw_yiweiluoji.vhd(25): signal "d" is read inside the Process Statement but isn't in the Process Statement's sensitivity list	
Warning (10492): VHDL Process Statement warning at zjw_yiweiluoji.vhd(33): signal "d" is read inside the Process Statement but isn't in the Process Statement's sensitivity list	
Warning: Tri-state node(s) do not directly drive top-level pin(s)	
Warning: Feature LogicLock is not available with your current license	
Warning: No exact pin location assignment(s) for 21 pins of 21 total pins	
Warning: The Reserve All Unused Pins setting has not been specified, and will default to 'As output driving ground'.	

c) RTL 视图

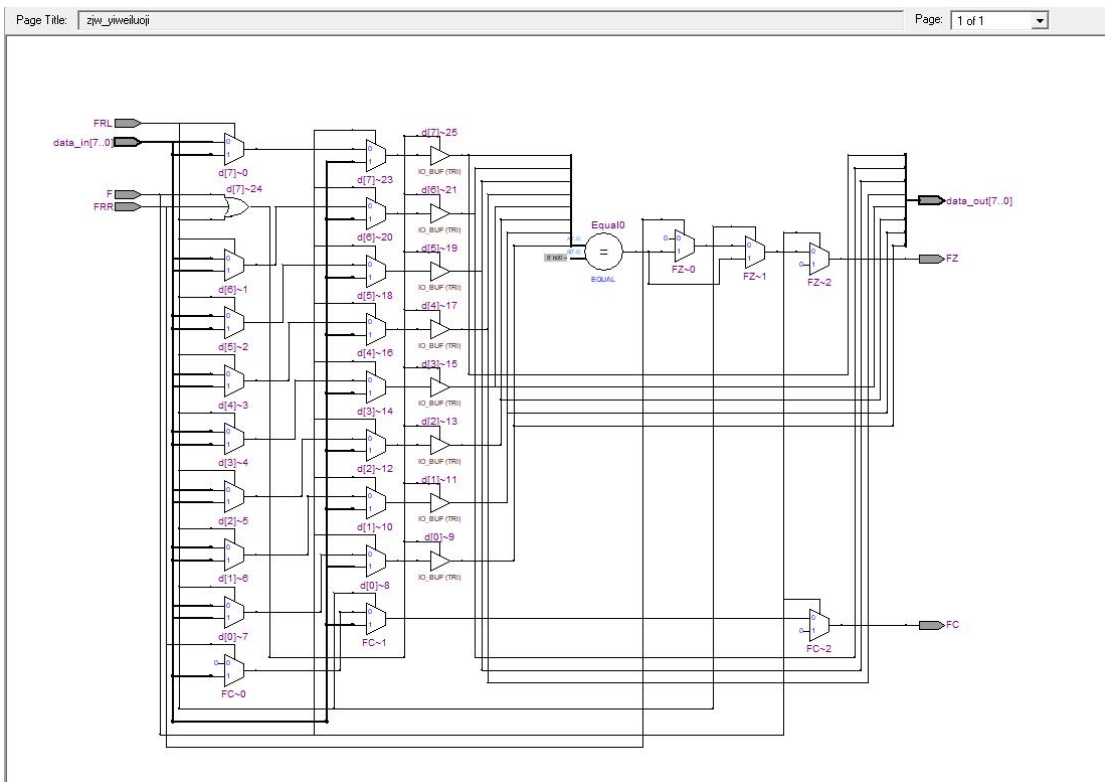


d) 结果分析及结论

数据通路确定后,就可以设计指令系统中每条指令所需要的机器周期数。对于微程序控制的计算机,根据总线结构,需考虑哪些微操作可以安排在同一条微指令中,哪些微操作不能安排在同一条微指令中。

2. 波形仿真

a) 波形仿真过程 (详见实验步骤)

b) 波形仿真波形图

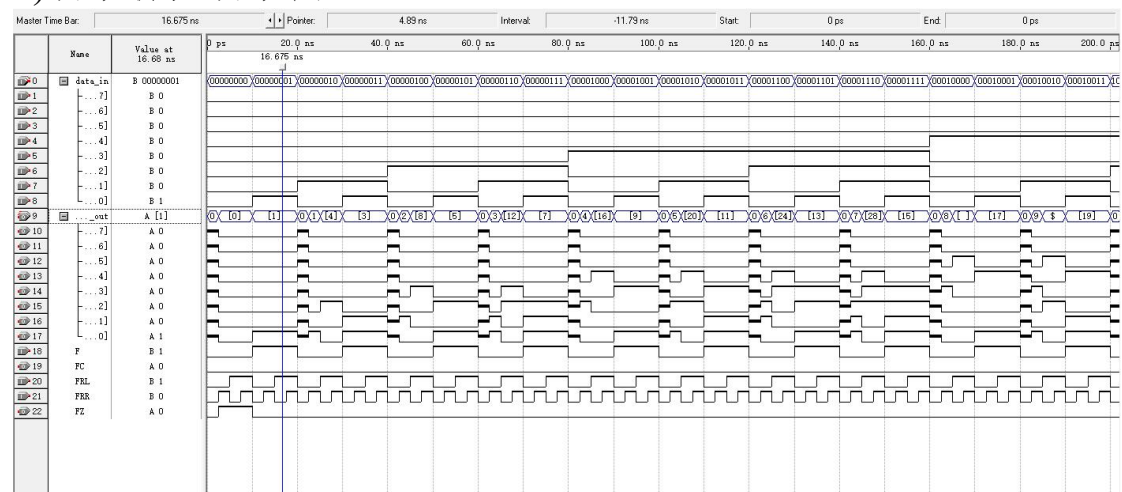

c) 结果分析及结论

3. 时序仿真

h) 时序仿真过程

做好上述步骤后, 编译【classic timing analysis】-在 compilation

report 中选择【timing analysis】-【tpd】（引脚到引脚的延时）
b)时序仿真图

	Slack	Required P2P Time	Actual P2P Time	From	To
1	N/A	None	18.187 ns	data_in[4]	data_out[5]
2	N/A	None	17.952 ns	data_in[5]	data_out[6]
3	N/A	None	17.941 ns	data_in[4]	FZ
4	N/A	None	17.528 ns	data_in[7]	FZ
5	N/A	None	17.435 ns	data_in[5]	FZ
6	N/A	None	17.355 ns	data_in[7]	data_out[6]
7	N/A	None	16.974 ns	data_in[4]	data_out[3]
8	N/A	None	16.729 ns	data_in[5]	data_out[5]
9	N/A	None	16.360 ns	FRL	FZ
10	N/A	None	16.108 ns	FRL	data_out[6]
11	N/A	None	15.836 ns	FRL	data_out[5]
12	N/A	None	15.820 ns	FRL	data_out[1]
13	N/A	None	15.730 ns	data_in[7]	data_out[0]
14	N/A	None	15.578 ns	data_in[5]	data_out[4]
15	N/A	None	15.558 ns	FRL	data_out[2]
16	N/A	None	15.447 ns	data_in[4]	data_out[4]
17	N/A	None	14.756 ns	data_in[0]	FZ
18	N/A	None	14.627 ns	data_in[3]	FZ
19	N/A	None	14.625 ns	FRL	data_out[3]
20	N/A	None	14.562 ns	FRL	data_out[0]
21	N/A	None	14.516 ns	data_in[2]	FZ
22	N/A	None	14.479 ns	FRR	data_out[6]
23	N/A	None	14.428 ns	data_in[1]	FZ
24	N/A	None	14.371 ns	F	data_out[6]
25	N/A	None	14.263 ns	data_in[3]	data_out[2]
26	N/A	None	14.257 ns	F	data_out[5]
27	N/A	None	14.236 ns	data_in[0]	data_out[1]
28	N/A	None	14.217 ns	F	FZ
29	N/A	None	14.034 ns	FRR	data_out[5]
30	N/A	None	14.025 ns	data_in[6]	FZ
31	N/A	None	13.996 ns	data_in[2]	data_out[1]
32	N/A	None	13.952 ns	FRL	data_out[4]
33	N/A	None	13.935 ns	data_in[7]	data_out[7]
34	N/A	None	13.907 ns	data_in[1]	data_out[2]
35	N/A	None	13.766 ns	data_in[6]	data_out[5]
36	N/A	None	13.753 ns	FRR	data_out[1]
37	N/A	None	13.645 ns	F	data_out[1]
38	N/A	None	13.607 ns	data_in[7]	FC

五、实验结论（实验总结与实验心得）

在本次实验难度较大，在其他同学的帮助下和自己的查阅资料之后，逐步熟练了 QuartusII 的使用，以及易错点，改正了初步程序的错误之后，各个程序和原理图编译成功，紧接着进行功能仿真和时序仿真，结果与理论结果完全符合。再进行模拟机指令译码器的编写，根据实验一实验的文档得到指令译码器功能表，根据功能表，使用 **when-else** 语言进行编写，在丰富查阅资料和询问学长学姐之后，程序完成，编译成功，再根据程序得到原理图和 RTL 视图。